

Document réponse D.Rep 7

3.1 La table de vérité :


d	stop	g	D	G
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

3.2 L'équation de D et de G :

$$G = g \cdot \overline{\text{stop}} \cdot d$$

$$D = \overline{g} \cdot \overline{\text{stop}} \cdot d$$

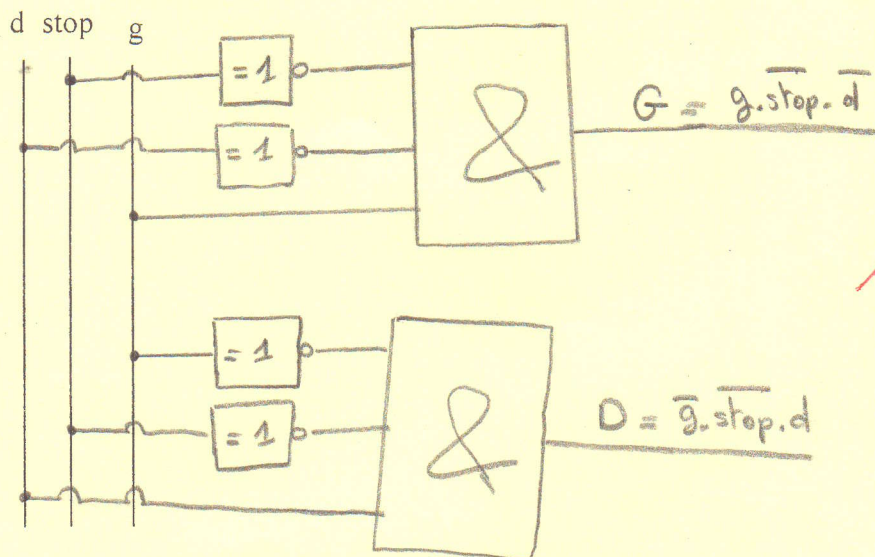3.3 Le schéma logique (logigramme) de D et G.



3.4 Compléter le chronogramme.

