

Q.36 -

$$\text{D'où } s = \frac{U_{AB}}{E} \Rightarrow U_{AB} = s \cdot E$$

$$\dots U_{AB} = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 20 \text{ mV}$$

J'aider

DREP 07

La sensibilité en mV/V d'un capteur en pont de Wheatstone représente la sortie en mV en pleine charge pour 1V d'alimentation.
Ainsi, un capteur de sensibilité 3mV/V et alimenté sous $E = 5\text{V}$, délivre 15mV en pleine charge.

Q.37 -

$$\text{D'où } \frac{\Delta R}{R} = K \cdot m \Rightarrow K = \frac{\Delta R / R}{m}$$

$$\text{et } U_{AB} = E \cdot \frac{\Delta R}{R} \Rightarrow \frac{\Delta R}{R} = \frac{U_{AB}}{E} = s \dots ; \text{ d'où } K = \frac{s}{m}$$

$$\text{En pleine charge, } s = 2\text{mV/V} \text{ et } m = 1000\text{kg} ; \text{ donc } K = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{1000} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ Kg}^{-1}$$

Q.38 -

$$\text{D'où } U_{AB} = E \cdot \frac{\Delta R}{R} \text{ et } \frac{\Delta R}{R} = K \cdot m \text{ donc } U_{AB} = E \cdot K \cdot m = 5 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot m = 2 \cdot 10^{-5} \cdot m$$

Q.39 -

D'après la liste des caractéristiques du capteur,

$$\text{* charge statique maxi} = 150\% \text{ de la pleine charge} ; \text{ soit } C_s = \frac{150}{100} \cdot 1000 = 1500 \text{ kg}$$

$$\text{* charge de rupture mini} = 300\% \text{ de la pleine charge} ; \text{ soit } C_r = \frac{300}{100} \cdot 1000 = 3000 \text{ kg}$$


Q.40 -

$$\text{Par le théorème de Millman, } V_- = \frac{\frac{U_2}{R_7} + \frac{U_3}{R_8}}{\frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_8}} = \frac{R_8 \cdot U_2 + R_7 \cdot U_3}{R_7 + R_8}$$

$$\text{Par le théorème du diviseur de tension, } V_+ = \frac{R_8 \cdot U_1}{R_7 + R_8}$$

Or $V_+ = V_-$ (AP3 en régime linéaire), donc
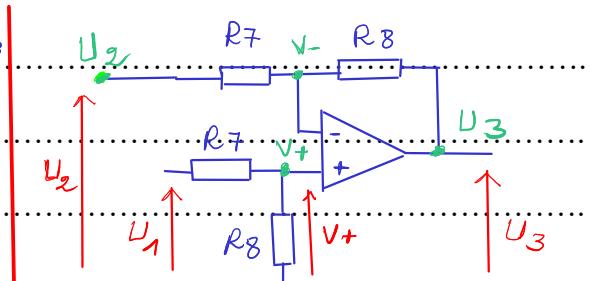
$$R_8 \cdot U_1 = R_8 \cdot U_2 + R_7 \cdot U_3 \Rightarrow U_3 = \frac{R_8}{R_7} (U_1 - U_2)$$




Montage amplificateur soustracteur

Q.41 -

$$\text{D'où } U_3 = \frac{R_8}{R_7} (U_1 - U_2) = U_1 - U_2 \text{ car } R_7 = R_8$$

$$\text{donc } U_3 = 51 \cdot V_B - 50 \cdot V_A - (51 \cdot V_A - 50 \cdot V_B) = 101 \cdot V_B - 101 \cdot V_A = 101 (V_B - V_A)$$
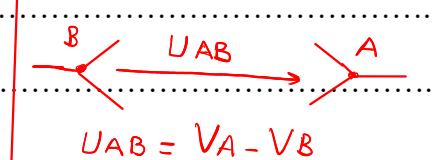
$$U_3 = 101 \cdot U_{AB} = 101 \cdot 2 \cdot 10^{-5} \cdot m = 2,02 \cdot 10^{-3} \cdot m$$



Q.42 -

$$\text{Par le th: de Millman, } V_+ = \frac{U_3}{Rg} + \frac{URF_1}{Rg} + \frac{U_4}{R_{10}} \quad \text{Joël fer}$$


$$\frac{1}{Rg} + \frac{1}{Rg} + \frac{1}{R_{10}}$$

Il est clair que $V_+ = 0$

or $V_+ = V_-$ car l'AD4 est en régime linéaire

$$\text{donc } \frac{U_3}{Rg} + \frac{URF_1}{Rg} + \frac{U_4}{R_{10}} = 0$$
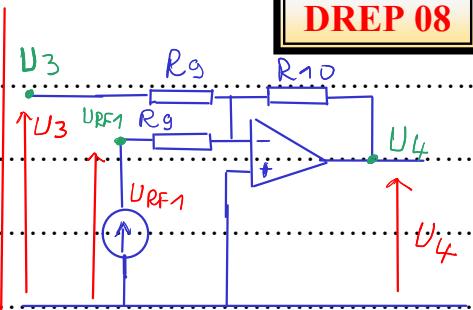
$$\Rightarrow U_4 = -\frac{R_{10}}{Rg} (U_3 + URF_1)$$



Montage Sommateur inverseur

Q.43 -

$$\text{On a } U_4 = -\frac{R_{10}}{Rg} (U_3 + URF_1) = -\frac{R_{10}}{Rg} (-2,02 \cdot 10^{-3} m_c + URF_1)$$

$$U_4 = -\frac{R_{10}}{Rg} (-2,02 \cdot 10^{-3} (m_0 + m_c) + URF_1) = -\frac{R_{10}}{Rg} (-2,02 \cdot 10^{-3} \cdot m_0 - 2,02 \cdot 10^{-3} \cdot m_c + URF_1)$$

$$U_4 = -\frac{R_{10}}{Rg} (-2,02 \cdot 10^{-3} \cdot 200 - 2,02 \cdot 10^{-3} \cdot m_c + 0,404) \text{ on obtient ainsi une information analogique } U_4$$

$$U_4 = 2,02 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{R_{10}}{Rg} \cdot m_c \text{ proportionnelle à la masse de la charge } m_c$$

Q.44 -

$$\text{On a } U_4 = 2,02 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{R_{10}}{Rg} \cdot m_c \Rightarrow R_{10} = \frac{U_4 \cdot Rg}{2,02 \cdot 10^{-3} \cdot m_c} = \frac{5 \cdot 22}{2,02 \cdot 10^{-3} \cdot 800} = 68 \text{ k}\Omega$$



(Avec $R_{10} = 68 \text{ k}\Omega$, en pleine charge ($m = 1000 \text{ kg}$ c'ds $m_c = 800 \text{ kg}$), U_4 est limitée à 5 V)

Q.45 -

Le comparateur doit basculer quand m_c atteint 700 kg , donc URF_2 est égale à la valeur de U_4 obtenue pour $m_c = 700 \text{ kg}$

$$\text{Soit } URF_2 = U_4 = 2,02 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{R_{10}}{Rg} \cdot m_c = 2,02 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{68}{22} \cdot 700 = 4,37 \text{ V}$$


Q.46 -

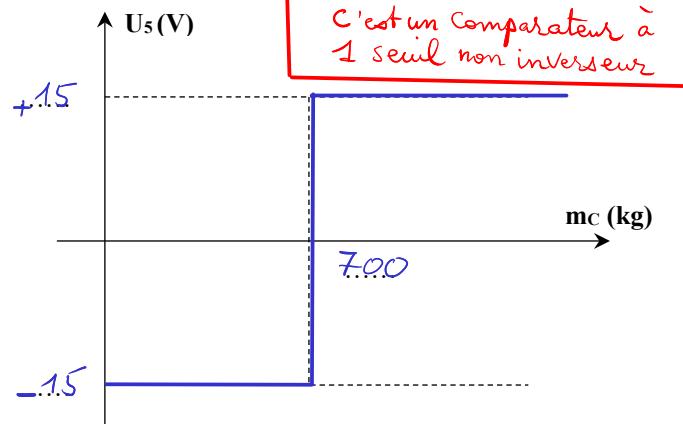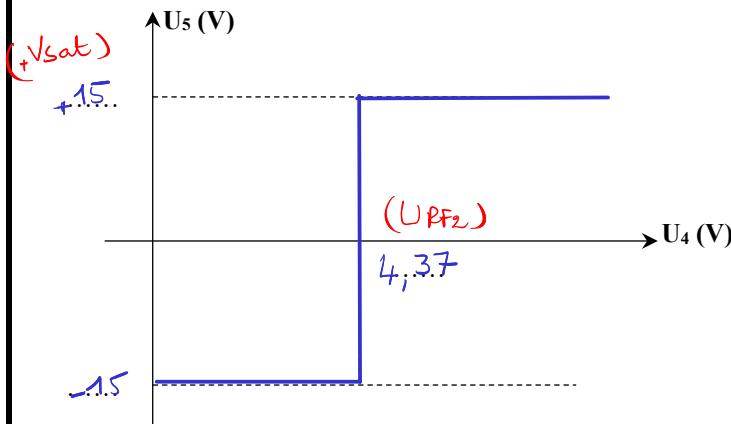

Q.47-

DREP 09

Jaafar

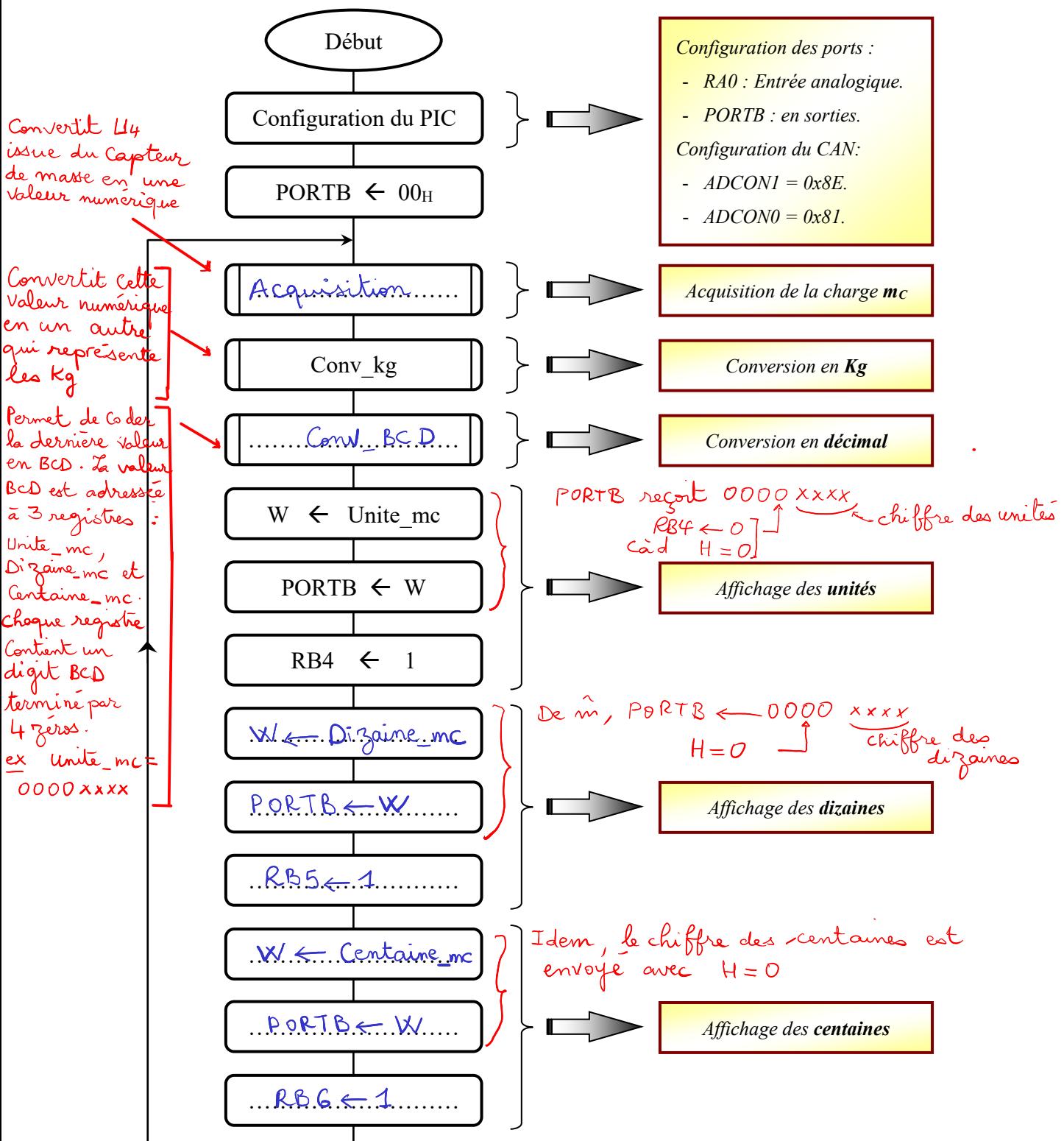

Q.48 -

DREP 10

Joâfor

Configuration

| | | | |
|------|-------|----------------|---|
| | BCF | STATUS, 6 | ; |
| | BSF | STATUS, 5 | ; accès à la BANK 1 |
| | CLRF | TRISB | ; PORTB en sortie |
| | MOVLW | 0x01 | ; Mot de commande du registre TRISA = $\underbrace{xxxx}_0 \underbrace{xxx1}_1$ |
| | MOVWF | TRISA | ; RA0 en entrée |
| | MOVLW | 0x8E | ; Mot de commande du registre ADCON1 |
| | MOVWF | ADCON1 | ; Configuration du CAN interne |
| | BCF | STATUS, 5 | ; Retour en banque mémoire 0 |
| | MOVLW | 0x81 | ; Mot de commande du registre ADCON0 |
| | MOVWF | ADCON0 | ; Configuration du CAN interne |
| | CLRF | PORTB | ; Initialisation des sorties |
| Loop | CALL | Acquisition | ; appel du sous-programme "Acquisition" |
| | CALL | Conv_Reg | |
| | CALL | Conv_BCD | ; appel du sous-programme "Conv_BCD" |
| | MOVF | Unité_mc, W | Sur PORTB, est envoyé le chiffre des unités et H=0 |
| | MOVWF | PORTB | |
| | BSF | PORTB, 4 | $\rightarrow H=1$ |
| | MOVF | Dizaine_mc, W | |
| | MOVWF | PORTB | |
| | BSF | PORTB, 5 | |
| | MOVF | Centaine_mc, W | ; Lecture de la valeur des centaines |
| | MOVWF | PORTB | ; Ecriture des centaines dans le PORTB |
| | BSF | PORTB, 6 | ; Affichage des centaines |
| | GOTO | Loop | ; |