





1. Comment doivent être configurés les lignes du port B ?
2. Compléter le tableau suivant :

Position de SW	Sens	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0
1		X	X	X					
Milieu		X	X	X					
2		X	X	X					

3. Quel est le rôle de D1 ?
4. Ecrire le programme assembleur à partir de l'organigramme fourni

